# 第六章 线性系统的校正方法

第一节 系统的设计与校正问题

第二节 常用校正装置及其特性

第三节 串联校正

第四节 前馈校正

第五节 复合校正


第六节 控制系统校正设计

# 6.2 常用校正装置及其特性
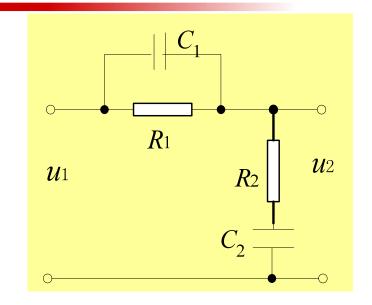
#### 3. 无源滞后-超前网络

$$G_c(s) = \frac{u_2}{u_1} = \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1) + R_1 C_2 s}$$

说
$$R_1C_1=T_a$$
,  $R_2C_2=T_b$ ,  $R_1C_2=T_{ab}$ ,  $(R_1+R_2)/R_2=\alpha$ 。



$$G_c(s) = \frac{(1+T_a s)(1+T_b s)}{(1+\alpha T_a s)(1+\frac{T_b}{\alpha}s)} \qquad \alpha > 1$$

$$G_c(s) = G_{c1}(s)G_{c2}(s)$$

$$\alpha > 1$$

$$G_{c1}(s) = \frac{1 + T_{d}s}{1 + \alpha T_{d}s} \qquad G_{c2}(s) = \frac{1 + T_{b}s}{1 + \frac{T_{b}}{\alpha}s}$$

$$G_{c2}(s) = \frac{1 + T_b s}{1 + \frac{T_b}{\alpha} s}$$

超前

#### 6.2 常用校正装置及其特性

$$G_{c1}(s) = \frac{1 + T_a s}{1 + \alpha T_a s}$$

 $\alpha > 1$ 

$$G_{c2}(s) = \frac{1 + T_b s}{1 + \frac{T_b}{\alpha} s}$$

具有滞后校正的性质

具有超前校正的性质


滞后部分有利于提高稳态性能


超前部分有利于提高动态性能

$$G_c(s) = \frac{(1 + T_a s)(1 + T_b s)}{(1 + \alpha T_a s)(1 + \frac{T_b}{\alpha} s)}$$

α>1 用一个参数表示滞后深度 和超前强度

 $T_a, T_b, \alpha$  三个未知参数

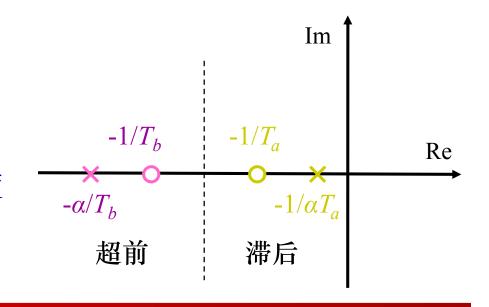

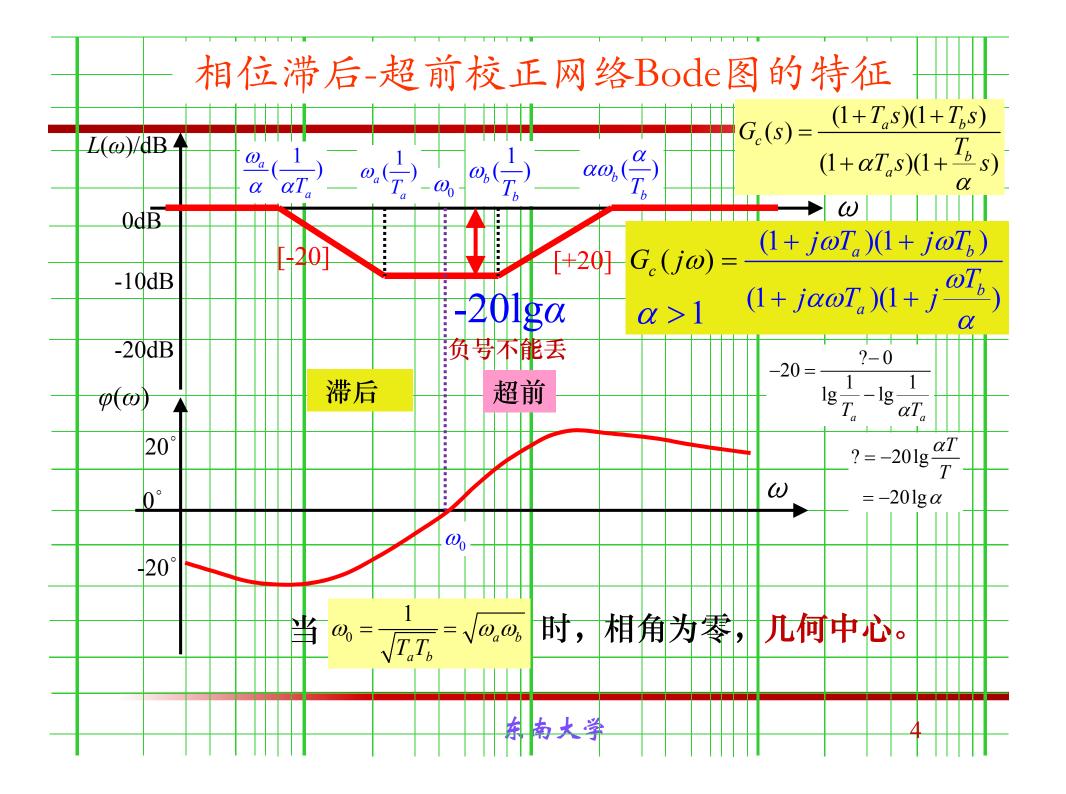

# 6.2 常用校正装置及其特性

比较: 无源超前网络

本质: 利用无源超前网络的中频相角超前特

性,提供正相角。

曲线: 提升相频特性, 进而改变幅频特性。

方 式: 直接——相频上拉——相角裕度增加

——截止频率提高

局限: 能够提供的最大超前相角有限,60°

,增益下降为1/a。

应 用: 校正后系统的开环截止频率 $\omega_c$ "位于超

前网络的中频段最大超前相角处。

 $\omega_m = \omega_c^{"}$ 

效果: 作用在中频段——改善动态性能

无源滞后网络

利用无源滞后网络的<mark>高频</mark>幅值衰减特性,降低系统开环截止频率

,提高系统的相角裕度。

提前压低系统幅频特性,进而改善

相频特性。

间接——幅频下压——截止频率下降

——计算点提前——相角裕度增加

校正网络自身带来一定的相角滞后。

校正后系统的开环截止频率 $\alpha_c$ "高于

最大滯后相角频率 $\alpha_m$ ,或位于滯后

网络的高频段。

 $\omega_2 = \frac{1}{hT} = 0.1\omega_c$ 

对校正网络而言是高频段,对系统而言是低频段——改善稳态性能。

校

正

装

置

设

计方

法

1. 频域响应法校正设计

▶ 根据频域指标设计系统,频域校正方法

一分析法: 依据经验,试探设计。工程方法 (试探法——正向)

·综合法: 依据指标, 确定开环特性, 再比较确定校正装置



理论方法(期望特性法——逆向)

▶ 频域响应法校正设计的优势


1) 间接: 频域指标, 非时域指标

2) 简便: Bode图能够定性地反映系统的动态性能,还可根据频域指标确定校正装置的参数。


简便的原因: 开环系统的频率特性与闭环系统的时间响应有关系。
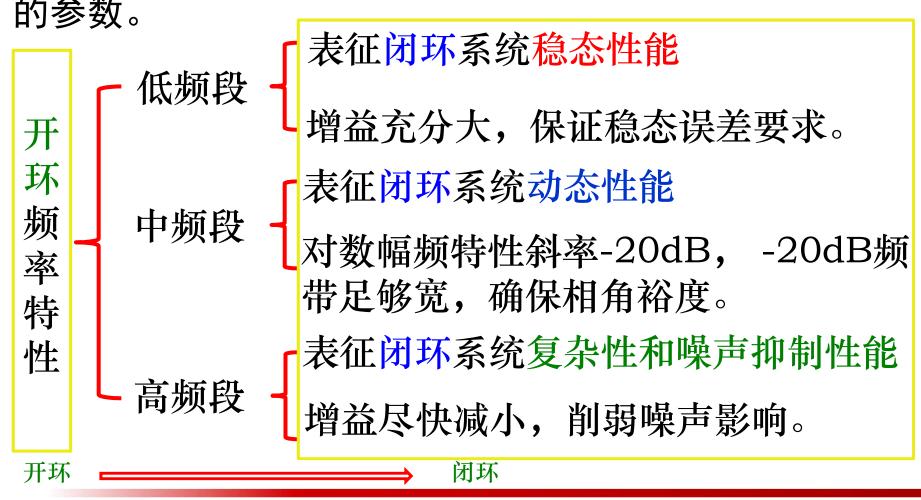
#### 三频段法 (回路成形法)

基于Bode图的频域响应法,根据频域指标确定校正装置的参数。 \_\_\_\_\_




#### 各频段用来计算的参数:

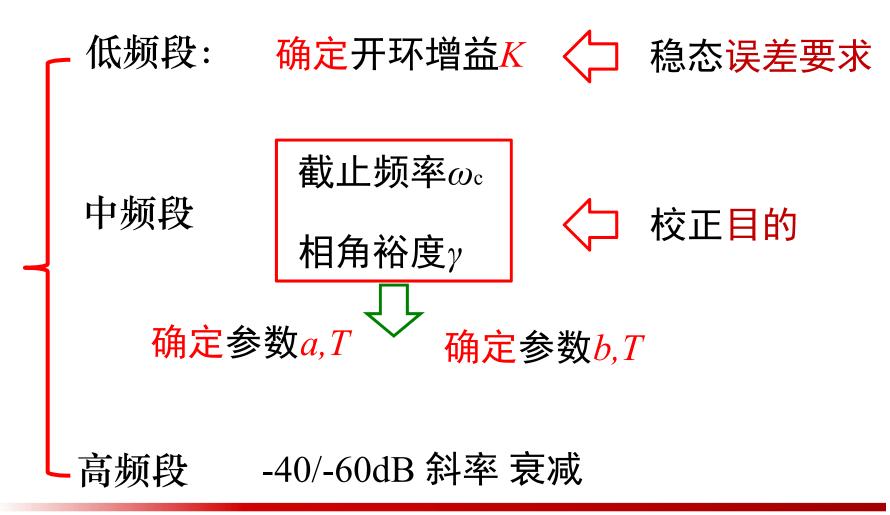

#### 2. 串联超前校正

例:系统如图所示,要求

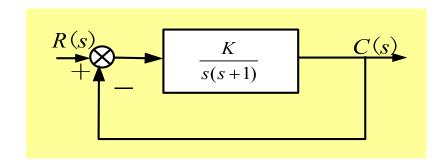- 1. 在单位斜坡输入下稳态误差 $e_{ss} \leq 0.1$ rad;
- 2. 开环系统截止频率  $\omega_c^{"} \geq 4.4 \text{rad/s}$



3. 相角裕度  $\gamma^{"} \geq 45^{\circ}$  , 幅值裕度  $h^{"}(dB) \geq 10dB$ 


是否需要校正,怎样校正?

解: 首先进行稳态计算

给定系统是I型系统

$$e_{ss} = \frac{1}{k_v} = \frac{1}{K} \le 0.1$$
   
  $K=10$ 可以满足稳态  
误差要求。

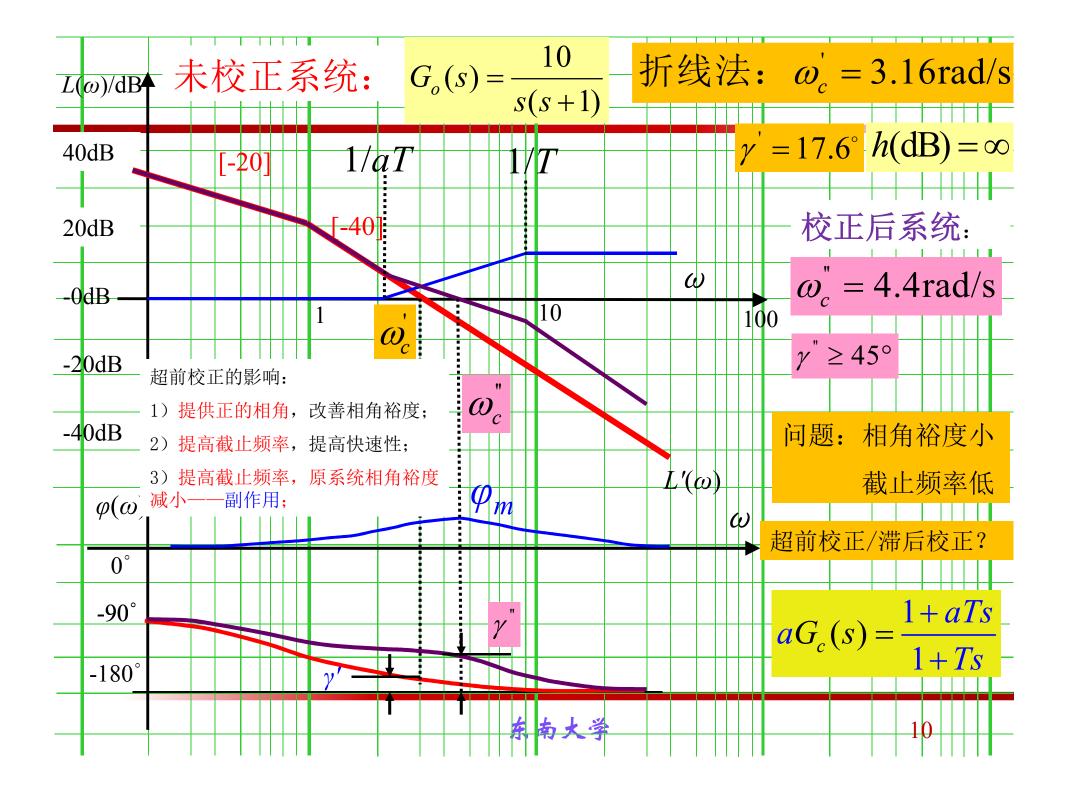校正前系统的开环传递函数为  $G_o(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ 



$$aG_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

#### 设计串联超前校正装置(参数)

校正后开环系统的截止频率 $\omega_c$ "=4.4rad/s。令超前校正网络在 $\omega_c$ " 处提供最大相角 $\varphi_m$ ,所以  $\omega_m = \omega_c$ "=4.4。

原系统在
$$\omega_c$$
"处:  $L'(\omega_c) = -6$ dB

校正后开环系统的截止频率为 $\omega_c$ ",校正网络在 $\omega_c$ "处的幅值应为

6dB,则 
$$10\lg a = 6dB$$

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}} \implies T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{4.4 \times 2} = 0.114s$$

$$G_c(s) = \frac{1}{4} \frac{1 + 0.456s}{1 + 0.114s}$$

相角裕度  $\gamma^{"} \geq 45^{\circ}$ , 幅值裕度  $h^{"}(dB) \geq 10dB$ 验证:

 $\omega_m = \omega_c^{"} = 4.4$ 

校正装置的最大超前角为: 
$$\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1} = 37^\circ$$

原系统在 $\omega_c$ "处的相角裕度:  $\gamma'(\omega_c^{"}) = 180^{\circ} - 90^{\circ} - \arctan \omega_c^{"} = 12.8^{\circ}$ 由17.6°降到12.8°

校正后的相角裕度为:  $\gamma'' = \varphi_m + \gamma'(\omega_c'') = 49.8^{\circ} > 45^{\circ}$ 

校正后的幅值裕度为无穷大,满足要求。 因为n-m=2

确定超前校正的两个转折频率:

$$\omega_1 = \frac{1}{aT} = \frac{1}{4 \times 0.114} = 2.2(rad/s)$$
  $\omega_2 = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.114} = 8.8(rad/s)$ 

校正网络的传递函数:

$$G_c(s) = \frac{1}{4} \frac{1 + 0.456s}{1 + 0.114s}$$

校正后系统的开环传递函数:

$$G_c(s)G_0(s) = \frac{1}{4} \frac{10(1+0.456s)}{s(1+0.114s)(1+s)}$$

确定无源网络的元件参数

$$a = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 4 \qquad T = R_1 C = 0.456$$

假设 
$$C = 1\mu F$$
  $R_1 = 456k\Omega$   $R_2 = 156k\Omega$ 

为满足静态性能指标K=10,放大器的增益需提高a=4倍。

#### 串联超前校正的步骤:

- 1)根据稳态误差要求,确定开环增益K;
- 2)已知开环增益K, 绘制校正前开环系统的伯德图 $L'(\omega)$ , 计算校正前系统的截止频率、穿越频率、相角裕度和幅值裕度。
- 3)根据校正后的截止频率 $\omega_c$ "的要求,计算超前网络参数a和T。
- (1) 按给定的校正后的 $\omega_c$ "计算校正前系统的 $L'(\omega_c)$ ",取超前校正装置的 $\omega_m = \omega_c$ ",即使超前网络在 $\omega_m$ 处的幅值满足:

$$L_c(\omega_m) + L'(\omega_c^*) = 0$$
 即: $-L'(\omega_c^*) = L_c(\omega_m) = 10 \lg a$  求出参数 $a$ 

(2) 求出参数a后,结合已确定的 $\omega_m$ ,再利用  $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}}$  求T。

#### 若第三步变为: 3) 根据校正后的相角裕度y"设计超前网络参数a和T。

则,令 $\gamma'$ 为校正前系统的相角裕度; $\epsilon$ 为校正网络的引入使<mark>截止频率增大</mark>到 $\omega_c$ "而造成的原系统的相角裕度减小的补偿量(修正量),一般取5°~20°。

(1) 确定需要增加的相位超前角 $\varphi_m$ , 使其满足:  $\gamma'' = \varphi_m + (\gamma' - \varepsilon)$ 


或: $\varphi_m = \gamma'' - (\gamma' - \varepsilon) = \gamma''$ (指标要求) $-\gamma'$ (校正前系统的相角裕度)+ $\varepsilon$ (修正量)

流程

- (2) 求出 $\varphi_m$ 后,根据 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 \sin \varphi_m}$  求出对应最大超前角 $\varphi_m$ 的a。
- (3) 利用校正前系统的幅频特性 $L'(\omega)$ ,令其等于- $10\lg a$ ,计算校正后系统新的截止频率 $\omega_c$ ",且  $\omega_{\rm m} = \omega_{\rm c}$ "。

$$L'(\omega_m) = 10 \lg a$$

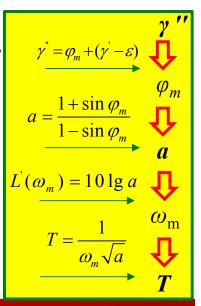(4) 已知参数a和 $\omega_{\mathbf{m}}$ ,利用 $T = \frac{1}{\omega_{m}\sqrt{a}}$  求T。



- 4) 根据 $\omega_1 = \frac{1}{aT}$ 和  $\omega_2 = \frac{1}{T}$  确定超前网络的转折频率,写出校正网络传函。
- 5) 验算已校正系统的相角裕度》"和幅值裕度。


第3步的情况一: 超前网络参数是根据截止频率 $\omega_c$ "的要求选择的,需要校验相角裕度和幅值裕度是否满足要求。步骤:

- (1) 查表或根据公式  $\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$  计算 $\varphi_m$  值。
- (2) 计算校正前系统在新的截止频率处的相角裕度  $\gamma'(\omega_c'')$ 。
- (3) 根据公式  $\gamma'' = \varphi_m + \gamma'(\omega_c'')$ , 计算校正后的相角裕度 $\gamma''$ 。
- (4) 不满足要求,增加ω,后重复上述步骤。

第3步的情况二: 计算截止频率 $\omega_c$ "下的相角和幅值裕度(往往是满足要求的,因为从相角裕度出发计算的)。

6) 将原开环增益增加a倍,以补偿超前网络产生的幅值衰减。


流程

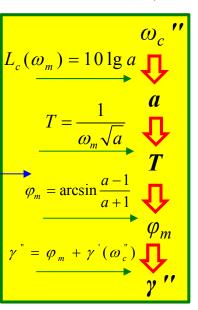

验证

#### 例:系统如图所示,要求

1. 在单位斜坡输入下稳态误差 $e_{ss} \leq 0.05$ rad;

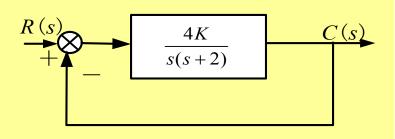

2. 相角裕度  $\gamma^{"} \geq 50^{\circ}$ , 幅值裕度  $h^{"}(dB) \geq 10dB$ 

利用超前网络进行校正,原系统在新的截止频率处的相角裕度减小的补偿量 (修正量)取5°。

#### 解: 首先进行稳态计算

误差要求。

2) 校正前系统的开环传递函数为  $G_o(s) = \frac{40}{s(s+2)}$ 

校正前系统的截止频率 $\omega_c$ '=6.325 rad/s,相角裕度 $\gamma$ '=17.55°。

$$G_o(s) = \frac{40}{s(s+2)}$$

- 3) 属于已知校正后相角裕度y"设计超前网络参数a和T问题。
  - (1) 确定需要增加的相位超前角 $\varphi_m$ , 使其满足:  $\gamma'' = \varphi_m + (\gamma' \varepsilon)$

$$50^{\circ} = \varphi_m + (17.55^{\circ} - 5^{\circ})$$
  $\varphi_m \approx 38^{\circ}$ 

(2) 求出 $\varphi_m$ 后,根据 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$  求出对应最大超前角 $\varphi_m$ 的a。

$$a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 4.2$$

(3) 利用校正前系统的幅频特性 $L'(\omega)$ ,令其等于- $10\lg a$ ,计算校正后系统新的截止频率 $\omega_c$ ",且  $\omega_m = \omega_c$ "。

$$L'(\omega_m) = 10 \lg a = -6.2 dB$$
  $\omega_m = \omega_c'' = 9.04 \ rad / s$ 

(4) 已知参数
$$a$$
和 $\omega_{\text{m}}$ ,利用  $T = \frac{1}{\omega_{m}\sqrt{a}}$  求 $T$ 。 $T = \frac{1}{\omega_{m}\sqrt{a}} = \frac{1}{9.04\sqrt{4.2}} = 0.054$ 

$$G_o(s) = \frac{40}{s(s+2)}$$


4) 根据 $\omega_1 = \frac{1}{aT}$ 和 $\omega_2 = \frac{1}{T}$ 确定超前网络的转折频率,写出校正网络传函。

$$aT = 4.2 \times 0.054 = 0.2268$$
  $T = 0.054$ 

$$\omega_1 = \frac{1}{aT} = \frac{1}{4.2 \times 0.054} = 4.4 \ rad \ / s$$
  $\omega_2 = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.054} = 18.5 \ rad \ / s$ 

$$G_c(s) = \frac{1}{4.2} \frac{1 + 0.226s}{1 + 0.054s}$$

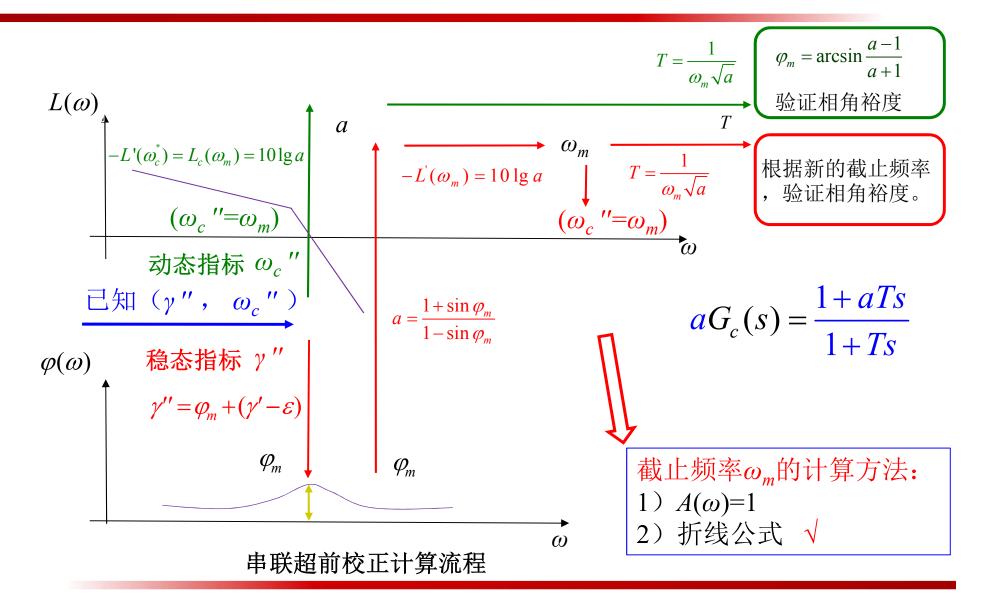- 5) 验算已校正系统的相角裕度 $\gamma''$  和幅值裕度。 校正后的相角裕度  $\gamma'' = 50.3^{\circ}$  相角裕度 $\gamma''$  满足要求 校正后的幅值裕度为无穷大,满足要求。因为n-m=2
- 6) 将原开环增益增加a倍,以补偿超前网络产生的幅值衰减。



#### 本次课结束

#### 重要知识点

- 1. 滞后-超前网络的特性☆☆☆
- 2. 频域响应法校正设计 ☆
- 3. 串联超前校正的应用 ☆☆☆☆