



微机系统与接口——CPU的工作原理

王江峰 副研究员 电气工程学院





● 指令:

- 计算机的工作过程就是计算机执行程序的过程
- <mark>程序是一个指令序列</mark>,这个序列明确告诉计算机应该执行什么操作,在什么地方能够找 到用来操作的数据
- 一旦把程序装入主存储器,计算机就可以自动执行取出指令和执行指令的任务
- 用来完成此项工作的计算机部件称为中央处理器(CPU)
- 指令是计算机硬件能够识别并直接执行操作的命令
 - ——加、减、乘、除、开方、函数、传送









● 指令:

一般的计算机运算指令要包含以下这些内容:

第一个操作数或者其地址 A1;

第二个操作数或者其地址 A2;

需要对操作数进行的操作 OP;

计算结果的存放地址 A3;

下一条指令的地址 A4。

OP	A_1	A ₂	A_3	A_4

$$(A_1)OP(A_2) o A_3$$

$$A_4 = 下 - 条指令的地址$$





● 指令:

三地址指令




$$(A_1)OP(A_2) o A_3$$

$$(PC)+1 o PC$$
 (隐含)





- 指令:
- 二地址指令

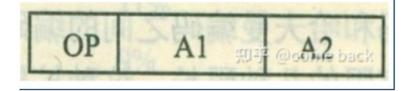

$$(A_1)OP(A_2) \to A_1$$

$$(PC)+1 \rightarrow PC$$
 (隐含)







● 指令:

一地址指令



$$(Acc)OP(A_1) o Acc$$

$$(PC)+1 \rightarrow PC$$
 (隐含)

$$OP(A_1) o A_1$$

$$(PC)+1 \rightarrow PC$$
 (隐含)







● 指令:

零地址指令



PUSH: 压栈

POP: 出栈






1

指令系统

● 指令:

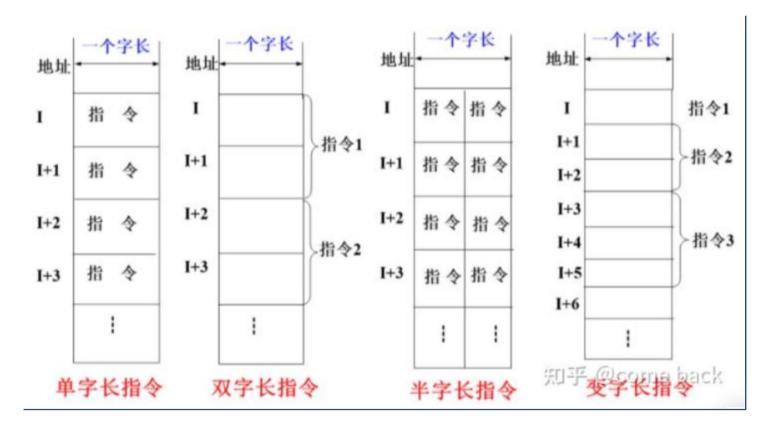








● 指令:

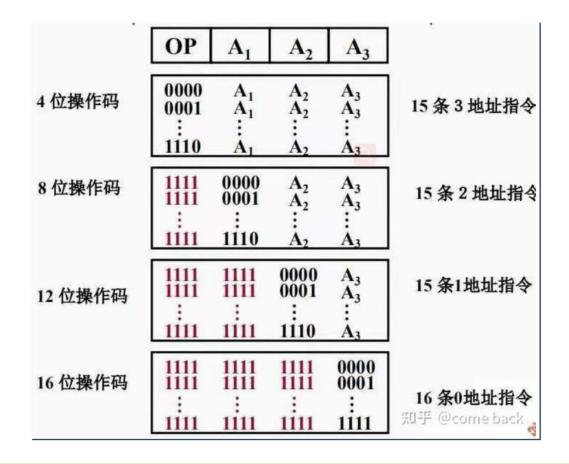





● 指令系统:

- 一台计算机中所有指令的集合构成了该计算机的指令系统,也称为指令集
 - ——复杂指令系统计算机(Complex Instruction Set Computer),简称CISC
 - 有20%的指令使用频度比较高,占据了80%的处理机时间。有80%的指令只在20%的处理机运行时间内才被用到, 大量使用频率很低的复杂指令造成硬件资源的浪费
 - 增加了硬件的复杂程度、会使指令的执行周期大大加大、从而有可能使整个程序的执行时间反而增加
 - 研制周期变长、不易调试维护

——精简指令系统计算机(Reduced Instruction Set Computer),简称RISC

- RISC处理器所设计的指令系统应使流水线处理能高效率执行,并使优化编译器能生成优化代码
- 简单而统一格式的指令译码,大部分指令可以单周期执行完成







● 指令系统:

- 一台计算机中所有指令的集合构成了该计算机的指令系统,也称为指令集
 - ——复杂指令系统计算机(Complex Instruction Set Computer),简称CISC
 - ——精简指令系统计算机(Reduced Instruction Set Computer),简称RISC

CISC	RISC		
以硬件为中心的指令集设计	以软件为中心的指令集设计		
通过硬件实现各类程序指令	通过编译器实现简单指令组合,完成复杂功能		
更高效地使用内存和寄存器	需要更大的内存和寄存器,并更频繁地使用		
可变的指令长度,支持更复杂的指令长度	简单、定长的指令		
大量指令数	少量指令数		





2 CPU的功能


- CPU控制整个程序的执行,它具有以下基本功能:
 - 程序控制
 - ——程序控制就是控制指令的执行顺序
 - 程序是指令的有序集合,这些指令的相互顺序不能任意颠倒,必须严格按程序规定的顺序执行。保证计算机按一定顺序执行程序是CPU的首要任务
 - 操作控制
 - ——操作控制就是控制指令进行操作
 - 一条指令的功能往往由若干个操作信号的组合来实现。因此,CPU管理并产生每条指令的操作信号,把各种操作信号送往相应的部件,从而控制这些部件按指令的要求进行操作
 - 时间控制
 - ——时间控制就是对各种操作实施定时控制
 - 在计算机中,各种指令的操作信号和一条指令的整个执行过程都受到严格定时,这样计算机才能有条不紊地工作
 - 数据加工
 - ——数据加工就是对数据进行算术、逻辑运算。完成数据的加工处理,是CPU的根本任务






2 CPU的功能




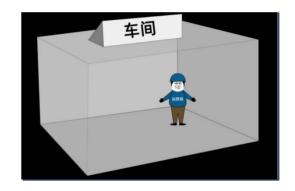





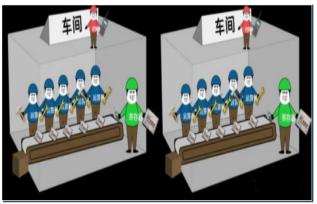

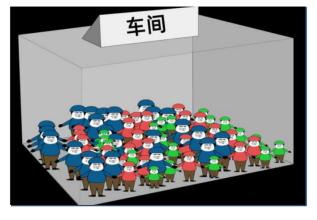





- CPU由控制器和运算器组成
 - 控制器
 - ——控制指令的执行顺序控制器是整个计算机系统的指挥中心。在控制器的指挥控制下,运算器、存储器和输入/输出设备等部件协同工作,构成了一台完整的通用计算机
 - ——控制器通常由程序计数器(Program Counter, PC)、指令寄存器(Instruction Register, IR)、地址寄存器(Address Register, AR)、指令译码器(Instruction Decoder, ID)、时序发生器和操作控制器组成

——功能包括:

- 从主存中取出一条指令,并指出下一条指令在主存中的位置;
- 对指令进行译码,并产生相应的操作控制信号,以便启动规定的动作;
- 指挥并控制CPU、主存和输入/输出设备之间数据流动的方向





- CPU由控制器和运算器组成
 - 运算器
 - ——运算器是计算机中用于实现数据加工处理等功能的部件,它接受控制器的命令,负责完成对操作数据的加工处理任务,其核心部件是算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit, ALU)
 - ——运算器接受控制器的命令而进行动作,即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号 来指挥的,所以它是执行部件
 - ——运算器由算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit, ALU)、累加寄存器(Accumulator, AC)、数据寄存器(Data Register, DR)和程序状态字寄存器(Program Status Word, PSW)组成
 - ——功能包括:
 - 执行所有的算术运算;
 - 执行所有的逻辑运算,并进行逻辑测试






- CPU由控制器和运算器组成
 - 运算器——ALU

4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT

The SN54/74LS181 is a 4-bit Arithmetic Logic Unit (ALU) which can perform all the possible 16 logic, operations on two variables and a variety of arithmetic operations.

- Provides 16 Arithmetic Operations Add, Subtract, Compare, Double, Plus Twelve Other Arithmetic Operations
- Provides all 16 Logic Operations of Two Variables Exclusive OR, Compare, AND, NAND, OR, NOR, Plus Ten other Logic Operations
- Full Lookahead for High Speed Arithmetic Operation on Long Words
- Input Clamp Diodes

CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)

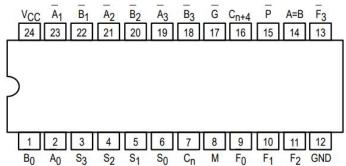





- CPU由控制器和运算器组成
 - 运算器——ALU

SN54/74LS181

FUNCTION TABLE

MODE SELECT INPUTS		ACTIVE LOW INPUTS & OUTPUTS		ACTIVE HIGH INPUTS & OUTPUTS			
S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	LOGIC (M = H)	ARITHMETIC** (M = L) (C _n = L)	LOGIC (M = H)	ARITHMETIC** (M = L) (C _n = H)
L	L	L	L	A	A minus 1	A	Α
L	L	L	Н	AB	AB minus 1	<u>A</u> + B	A + <u>B</u>
L	L	H	L	A + B	AB minus 1	AB	A + B
L	L	Н	Н	Logical 1 minus 1		Logical 0 minus 1	
L	H	L	L	A + B	A plus (A + B)	AB	A plus AB
L	H	L	Н	В	AB plus (A + B)	В	(A + B) plus AB
L	H	Н	L	A ⊕ B	A minus B minus 1	A ⊕ B	A minus B minus 1
L	Н	Н	Н	A + B	A + B	AB	AB minus 1
Н	L	L	L	AB	A plus (A + B)	A + B	A plus AB
Н	L	L	Н	A ⊕ B	A plus B	A⊕B	A plus B
Н	L	Н	L	В	AB plus (A + B)	В	(A + B) plus AB
Н	L	Н	Н	A + B	A + B	AB	AB minus 1
Н	H	L	L	Logical 0 A plus A*		Logical 1 A plus A*	
Н	Н	L	Н	AB	AB plus A	A + B	(A + <u>B</u>) plus A
Н	Н	Н	L	AB	AB plus A	A + B	(A + B) Plus A
Н	Н	Н	Н	Α	Α	Α	A minus 1

L = LOW Voltage Level

H = HIGH Voltage Level

^{*}Each bit is shifted to the next more significant position

^{**}Arithmetic operations expressed in 2s complement notation





